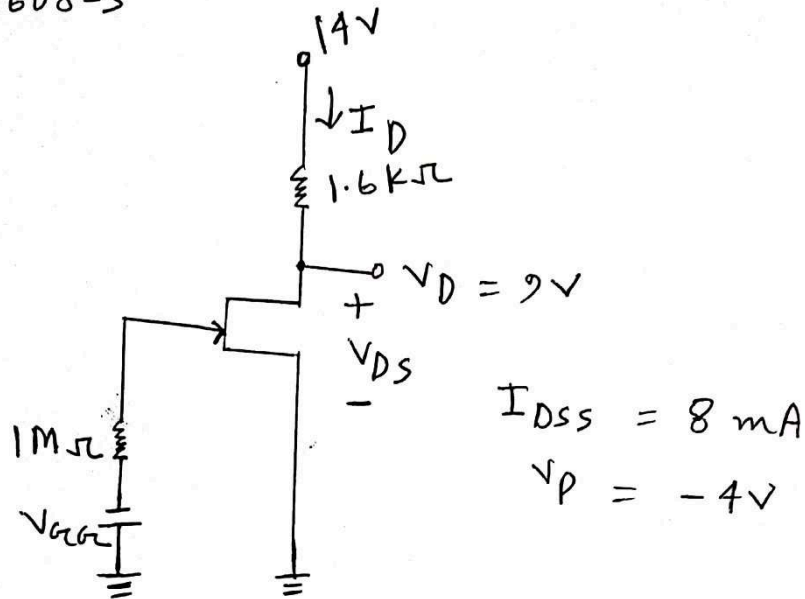


Name: Arpita Patta. Section: B

1 ID: 12-41608-3

1



$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D}$$
$$= \frac{14 - 9}{1.6 \times 10^3} = 3.125 \text{ mA (Ans)}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 9 - 0 = 9 \text{ V (Ans)}$$

we know,

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$3.125 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-3} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2$$

$$\Rightarrow 0.003125 = 0.008 \left(\frac{-4 + V_{GS}}{-4}\right)^2$$


$$\Rightarrow 0.003125 = 0.128 (-4 + V_{GS})^2$$

$$V_{GS} = -1.5 \text{ V}$$

$\therefore V_{GS} = -V_{DS} = -(-1.5) = 1.5 \text{ V}$ (Ans)

Date :

2

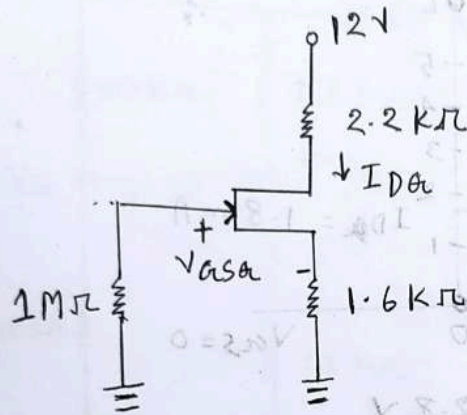

$I_{DSS} = 6 \text{ mA}$

$V_p = -6 \text{ V}$

V_{GS}	I_D
0 V	6 mA
$0.3V_p = 0.3 \times -6 = -1.8 \text{ V}$	$\frac{I_{DSS}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mA}$
$0.5V_p = 0.5 \times -6 = -3 \text{ V}$	$\frac{I_{DSS}}{4} = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ mA}$
-6 V	0 mA

Load Line: $V_{GS} = -I_D R_S$

$I_D = 0 \text{ mA}$

$I_D = \frac{I_{DSS}}{2}$


$V_{GS} = 0 \text{ V}$

$= \frac{6 \text{ mA}}{2}$

$= 3 \text{ mA}$

$V_{GS} = -3 \times 1.6$

$= -4.8 \text{ V}$

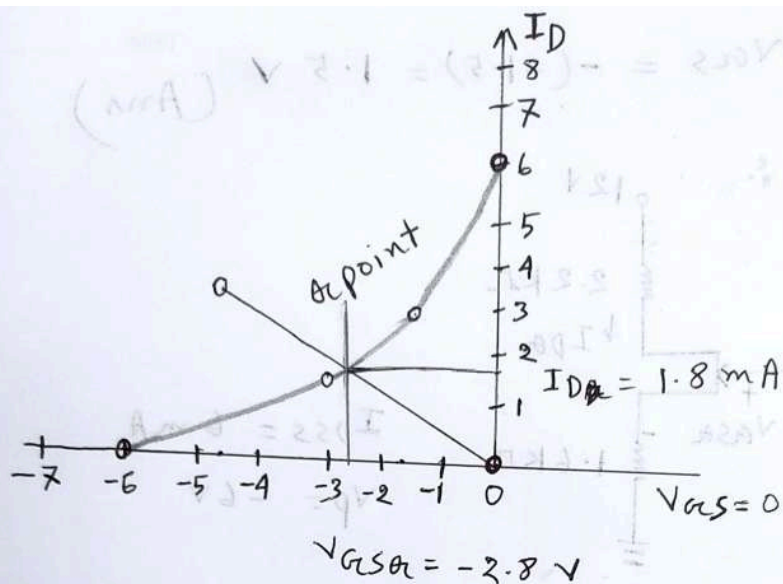

$$V_{GSQ} = -2.8 \text{ V},$$

$$I_D = 1.8 \text{ mA (Ans)}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D)$$


$$= 12 - 1.8 \times 10^{-3} (1.6 + 2.2) \times 10^3$$

$$= 5.16 \text{ V (Ans)}$$

$$V_S = I_D R_S = 1.8 \times 1.6 = 2.88 \text{ V (Ans)}$$

$$V_D = V_{DS} + V_S = 5.16 + 2.88 = 8.04 \text{ V}$$

$$\text{(Ans)}$$

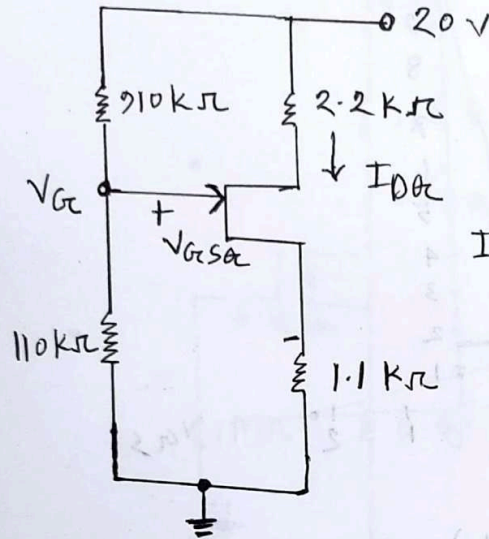3

$$I_{DSS} = -10 \text{ mA}$$

$$V_P = -3.5 \text{ V}$$

By using voltage divider rule, $V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$


$$V_G = \frac{110 \times 10^3 \times 20}{110 \times 10^3 + 210 \times 10^3} = 2.16 \text{ V (Ans)}$$

V_{GS}	I_D
0 V	10 mA
$0.3V_P = -1.05$	$\frac{I_{DSS}}{2} = \frac{10}{2} = 5$
$0.5V_P = -1.75$	$\frac{I_{DSS}}{4} = \frac{10}{4} = 2.5$
-3.5 V	0

We know, $V_{GS} = -I_D R_S$

when, $I_D = 0$, $V_{GS} = V_G = 2.16 \text{ V}$

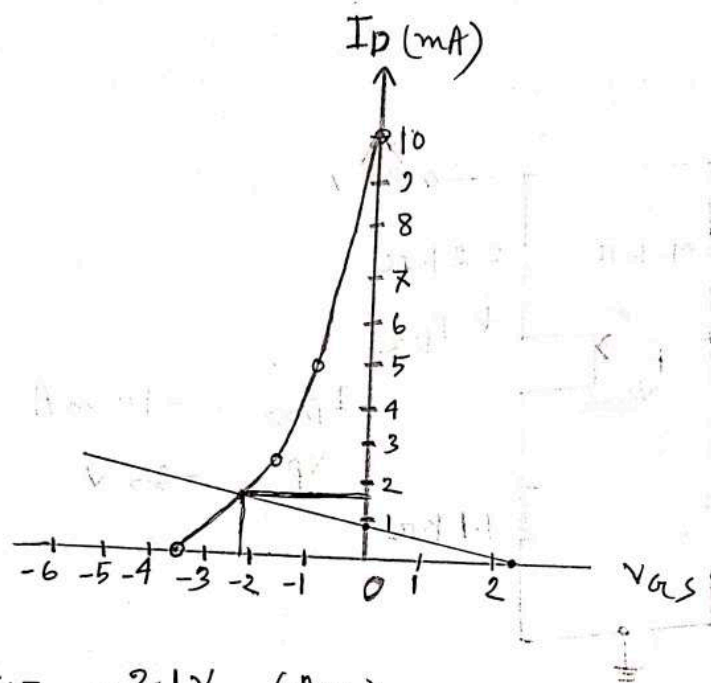when, $V_{GS} = 0$, $I_D = \frac{V_G}{R_S} = \frac{2.16}{1.1} = 1.963 \text{ mA}$



$$V_{GSQ} = -2.1 \text{ V (Ans)}$$

$$I_{DQ} = 1.5 \text{ mA (Ans)}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 20 - (1.5 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^3)$$

$$= 20 - 3.3 = 16.7 \text{ V (Ans)}$$


$$V_S = I_D R_S = 1.5 \times 10^{-3} \times 1.1 \times 10^3$$

$$= 1.65 \text{ V (Ans)}$$

$$V_{DSQ} = V_D - V_S = 16.7 - 1.65$$

$$= 15.05 \text{ V (Ans)}$$

4

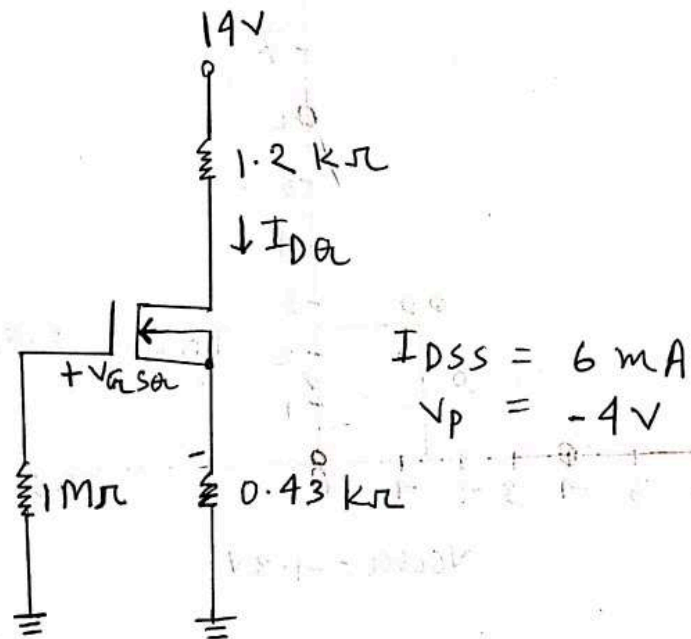


V_{GS}	I_D
0 V	6 mA
$0.3 V_P = -1.2 \text{ V}$	$\frac{I_{DSS}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mA}$
$0.5 V_P = 2 \text{ V}$	$\frac{I_{DSS}}{4} = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ mA}$
-4 V	0 mA

Load Line : $V_{GS} = -I_D R_S$

$$I_D = 0 \text{ mA}, V_{GS} = 0 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ mA}$$
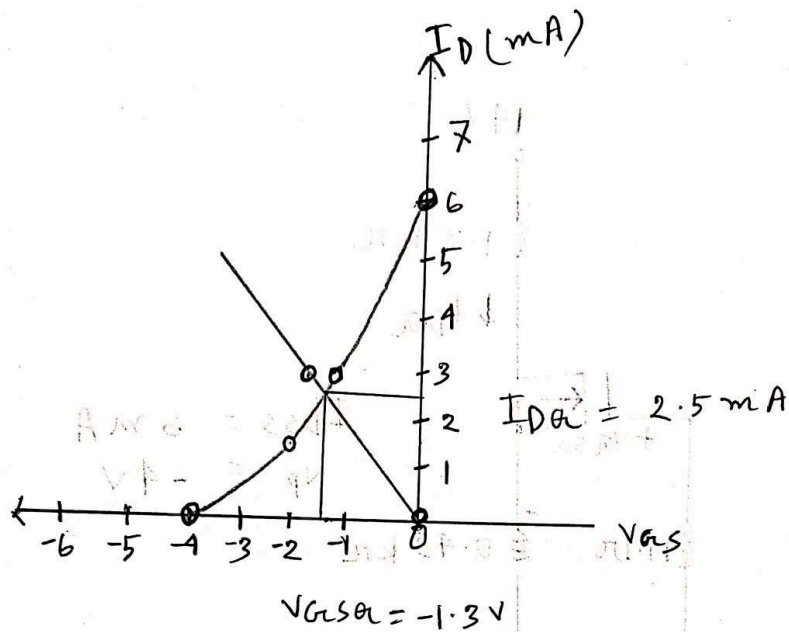
$$V_{GS} = -3 \times 0.43 = -1.29 \text{ V}$$




$$V_{GSQ} = -1.3 \text{ V (Ans)}$$

$$I_{DQ} = 2.5 \text{ mA (Ans)}$$

$$\begin{aligned} V_D &= V_{DD} - I_D R_D \\ &= 14 - (2.5 \times 10^{-3} \times 1.2 \times 10^3) \\ &= 11 \text{ V (Ans)} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} V_S &= I_D R_S = 2.5 \times 10^{-3} \times 0.43 \times 10^3 \\ &= 1.075 \text{ V (Ans)} \end{aligned}$$

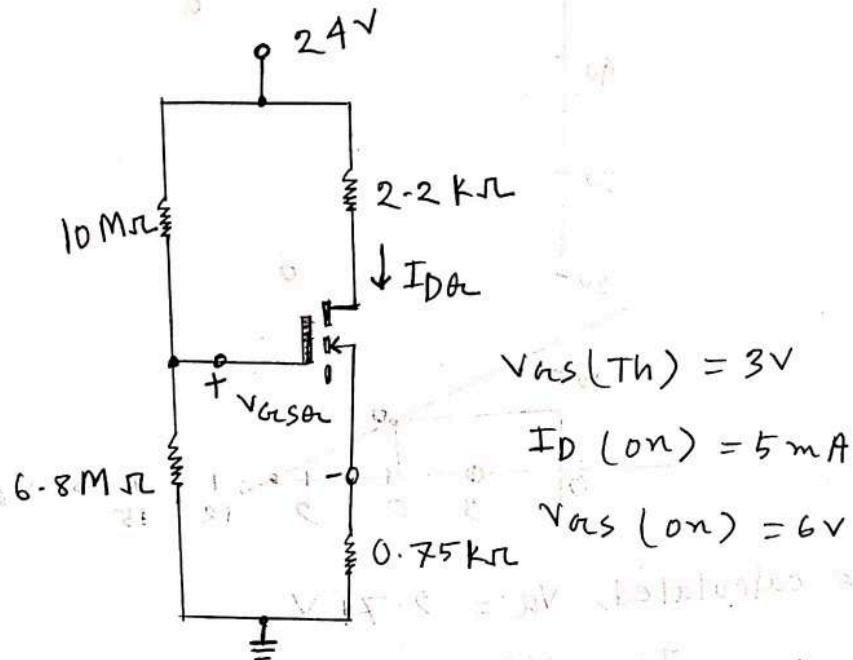5

$$V_G = \frac{R_2 \times V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{6.8 \times 10^6 \times 24}{10 \times 10^6 + 6.8 \times 10^6} = 9.71V$$

$$K = \frac{I_D(on)}{(V_{GS(on)} - V_{GS(Th)})} = \frac{5}{(6-3)V} = 1.67 \times 10^{-4}$$

V_{GS}	I_D
3V	$5.56 \times 10^{-4} (3-3)^2 = 0mA$
6V	$5.56 \times 10^{-4} (6-3)^2 = 5mA$
9V	$5.56 \times 10^{-4} (9-3)^2 = 20.01mA$
12V	$5.56 \times 10^{-4} (12-3)^2 = 45.04mA$

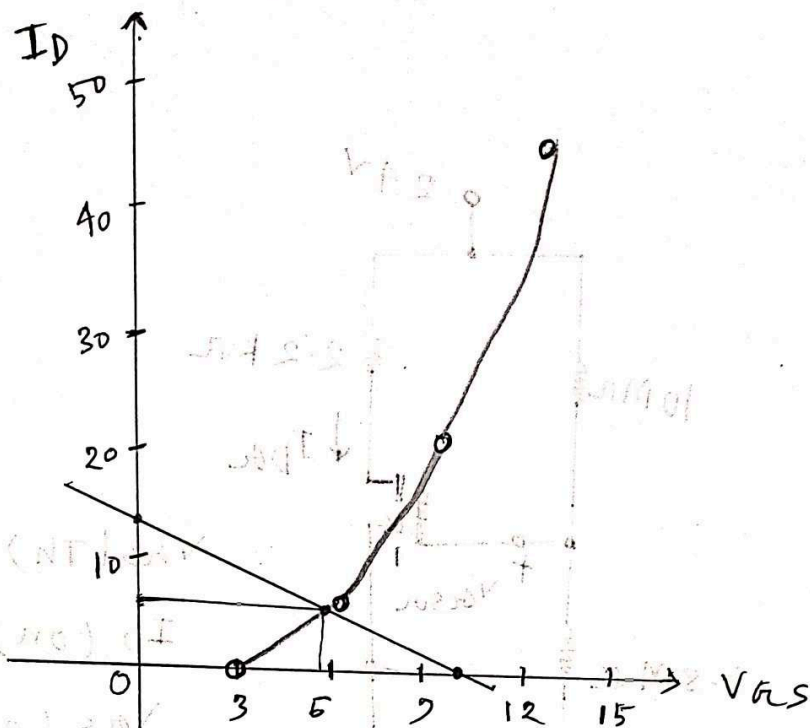

we calculated, $V_G = 7.71 \text{ V}$

$$I_D = \frac{V_G}{R_S} = \frac{7.71}{0.75} = 12.95 \text{ mA}$$

$$I_{DQ} = 6 \text{ mA}, (\text{Ans})$$

$$V_{GSQ} = 5.9 \text{ V} (\text{Ans})$$

$$\begin{aligned} V_D &= V_{DD} - I_D R_D = 24 - (6 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^3) \\ &= 10.8 \text{ V} (\text{Ans}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_S &= I_D R_S = (6 \times 10^{-3} \times 0.75 \times 10^3) \\ &= 4.5 \text{ V} (\text{Ans}) \end{aligned}$$